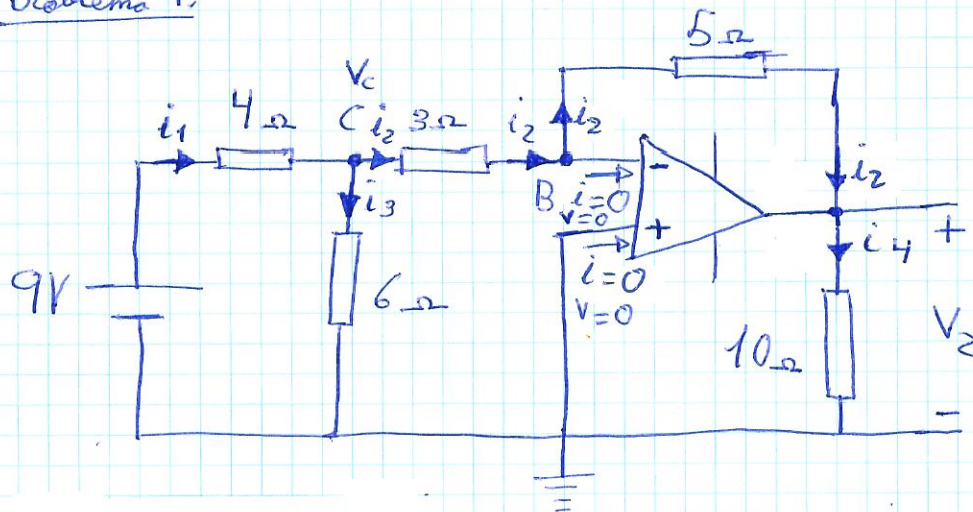


Problemas temas 5 e 6

Problema 1:



Nodo C $\Rightarrow i_1 = i_2 + i_3$

$$\frac{9 - V_c}{4} = \frac{V_c}{3} + \frac{V_c}{6}$$

$$3 \cdot (9 - V_c) = 4 \cdot V_c + 2 \cdot V_c$$

$$27 - 3V_c = 6 \cdot V_c$$

$$9V_c = 27$$

$$\boxed{V_c = \frac{27}{9} = 3V}$$

$$\boxed{i_1 = \frac{9 - 3}{4} = 1,5A}$$

Nodo B $\Rightarrow \frac{V_c - 0}{3} = \frac{0 - V_2}{5}$

$$\frac{3}{3} = -\frac{V_2}{5}$$

$$\boxed{V_2 = -5V}$$

$$\boxed{i_4 = \frac{V_2}{10} = \frac{-5}{10} = -0,5A}$$

Potência da fonte:

$$P_g = V_g \cdot I_1$$

$$P_g = 9 \cdot 1,5 = 13,5 \text{ W}$$


Resistência de entrada:

$$R = \frac{V_g}{I_1}$$

$$R = \frac{9}{1,5}$$

$$R = 6 \, \Omega$$

Problema 2:

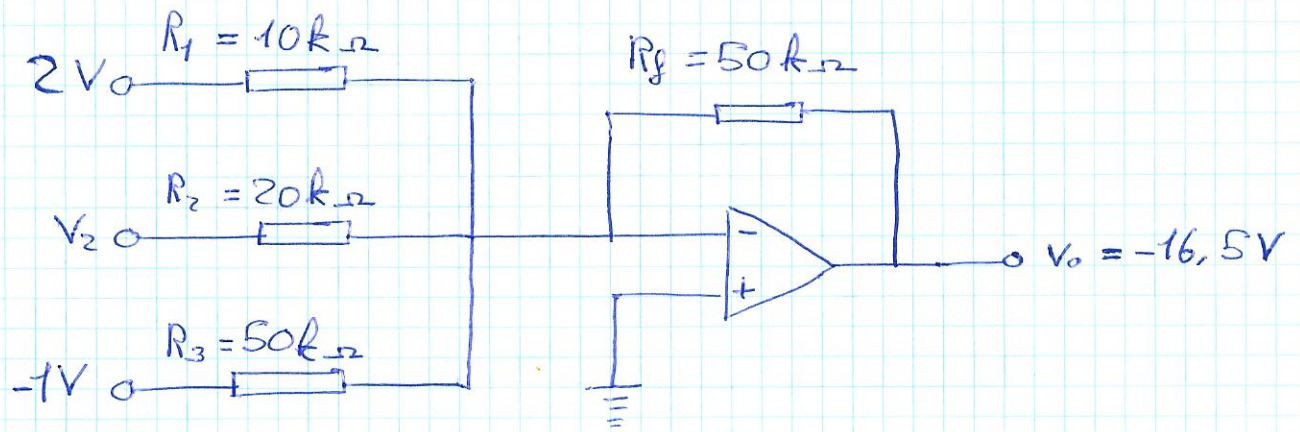

$$V_o = - \left(\frac{50}{10} \cdot 2 + \frac{50}{20} \cdot V_2 + \frac{50}{50} \cdot (-1) \right)$$

$$-16,5 = - (10 + 2,5V_2 - 1)$$


$$-16,5 = -10 - 2,5V_2 + 1$$

$$2,5V_2 = 16,5 - 9$$

$$V_2 = \frac{16,5 - 9}{2,5}$$

$$\boxed{V_2 = 3\text{ V}}$$

Problema 3:

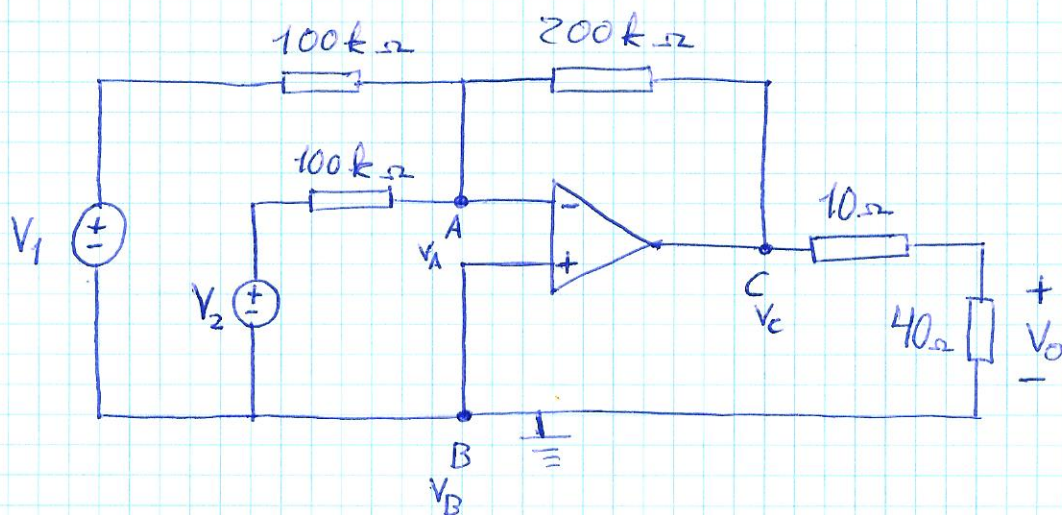

$$V_B = 0 \text{ V} = V_A$$

Node A:

$$\frac{V_A - V_1}{10^5} + \frac{V_A - V_2}{10^5} + \frac{V_A - V_C}{2 \cdot 10^5} = 0$$

$$-\frac{V_1}{10^5} - \frac{V_2}{10^5} - \frac{V_C}{2 \cdot 10^5} = 0$$

$$\frac{V_C}{2 \cdot 10^5} = -\frac{V_1}{10^5} - \frac{V_2}{10^5}$$


$$V_C = -2V_1 - 2V_2$$

$$V_0 = \frac{V_C - 0}{50} \cdot 40$$

$$V_0 = \frac{-2V_1 - 2V_2}{50} \cdot 40$$

$$\boxed{V_0 = -1,6 V_1 - 1,6 V_2}$$

Problema 4:

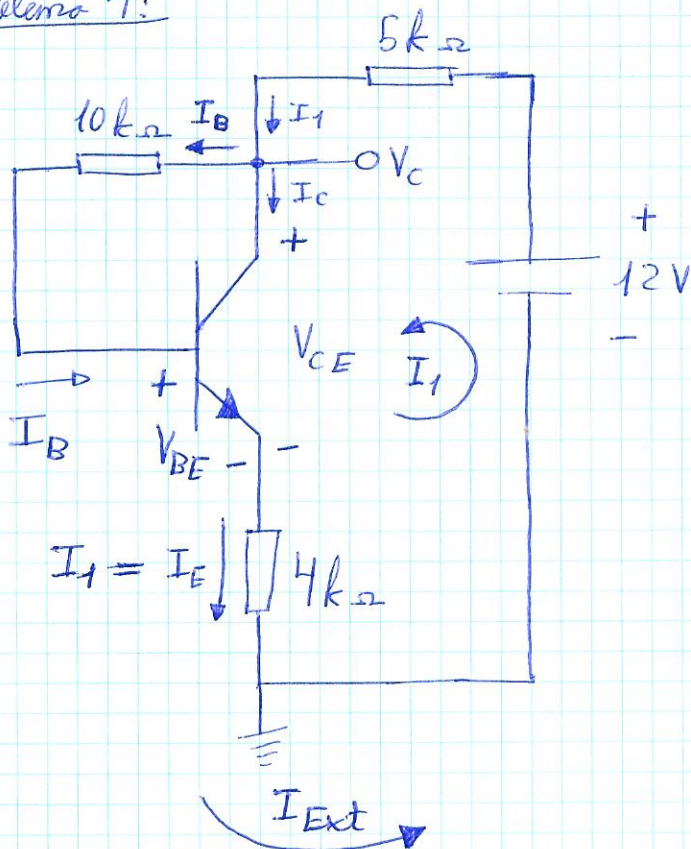

$$\beta = 100$$

$$V_{BE} = 0,7V$$

$$I_C = \beta \cdot I_B$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_E = I_C + I_B \Rightarrow \beta \cdot I_B + I_B \Rightarrow 100 \cdot I_B + I_B \Rightarrow 101 I_B = I_1$$

$$\text{Malla exterior} \Rightarrow -12 + I_1 \cdot 5000 + I_B \cdot 10000 + V_{BE} + I_E \cdot 4000 = 0$$

$$-12 + 0,7 + 101 \cdot 5000 \cdot I_B + 10000 I_B + 101 \cdot 4000 \cdot I_B = 0$$

$$-11,3 + 919000 I_B = 0$$

$$\boxed{I_B = \frac{11,3}{919000} = 12,296 \mu A}$$

$$I_1 = 101 \cdot 12,296 \cdot 10^{-6} = 1241,896 \cdot 10^{-6} A$$


Para averiguar V_C , como tenemos el valor de I_1 , podemos calcular cuanto potencial absorbe la resistencia de $5k\Omega$ y restárselo al potencial inicial de $12V$.

$$V = I_1 \cdot R$$

$$V = 1241,896 \cdot 10^{-6} \cdot 5000 = 6,21V$$

$$\textcircled{5} \quad \boxed{V_C = 12 - 6,21 = 5,79V}$$


Problema 5:

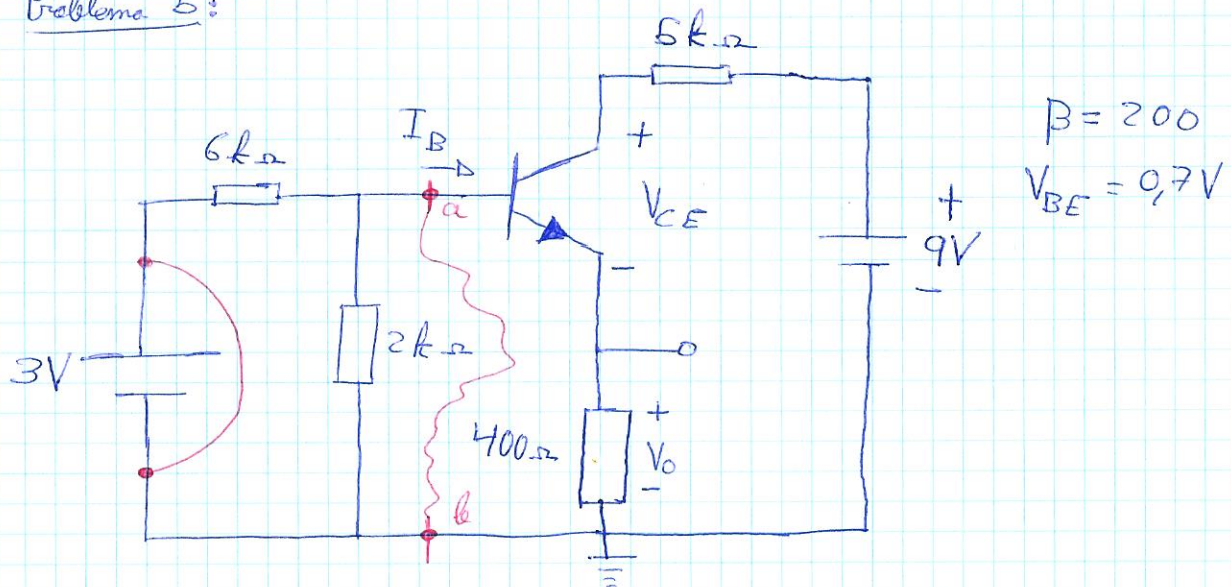

Aplicamos Thevenin para reducir el circuito a 2 mallas:

$$R_{Th} = \frac{6 \cdot 2}{8} = 1,5 k\Omega$$
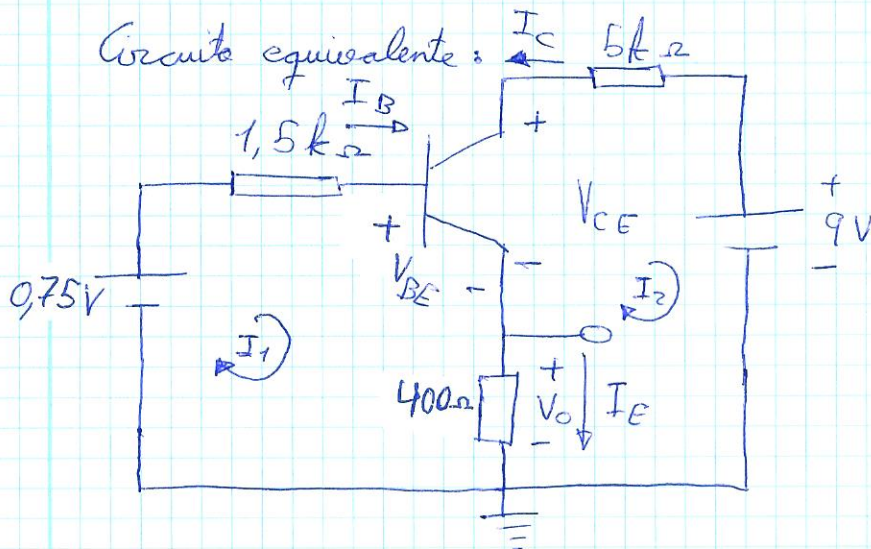
$$V_{Th} = \frac{2}{8} \cdot 3 = 0,75 V$$



$$I_E = I_B + I_C \Rightarrow I_B + \beta \cdot I_B \Rightarrow (1 + \beta) \cdot I_B$$

$$\text{Malla 1} \Rightarrow -0,75 + 1,5 \cdot 10^3 \cdot I_B + V_{BE} + V_o = 0$$

$$-0,75 + 1,5 \cdot 10^3 \cdot I_B + 0,7 + 400 \cdot I_E = 0$$

$$-0,75 + 1,5 \cdot 10^3 \cdot I_B + 0,7 + 400 \cdot (1 + \beta) \cdot I_B = 0$$

$$1,5 \cdot 10^3 \cdot I_B + 80400 \cdot I_B = 0,05$$

$$\boxed{I_B} = \frac{0,05}{81900} = 6,105 \cdot 10^{-7} A$$

⑥

$$V_o = 400 \cdot (1 + \beta) \cdot I_B$$

$$V_o = 400 \cdot (1 + 200) \cdot 6,105 \cdot 10^{-7}$$

$$\boxed{V_o = 0,0491V}$$

$$\text{Malla 2} \Rightarrow -V_o - V_{CE} - 5000 \cdot I_c + 9 = 0$$

$$-0,0491 - V_{CE} - 5000 \cdot \beta \cdot I_B + 9 = 0$$

$$V_{CE} = -0,0491 - 5000 \cdot 200 \cdot 6,105 \cdot 10^{-7} + 9$$

$$\boxed{V_{CE} = 8,3404V}$$